
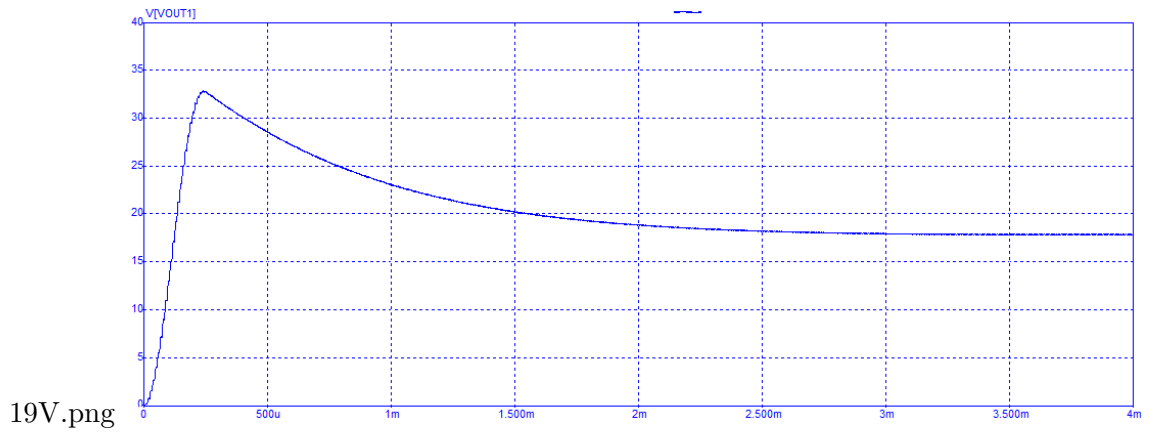


1 Simulatie en meten


1.1 Schakeling 19V

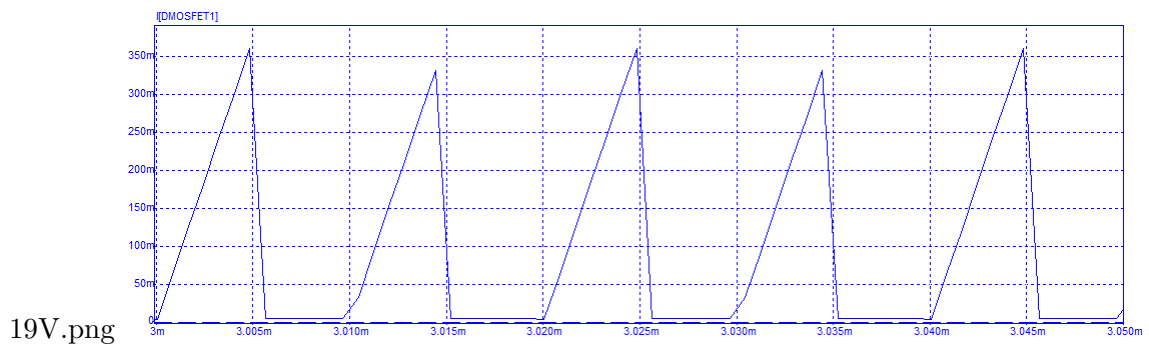

Figuur 1: Spanning aan de uitgang




Figuur 2: Stroom door de Mosfet

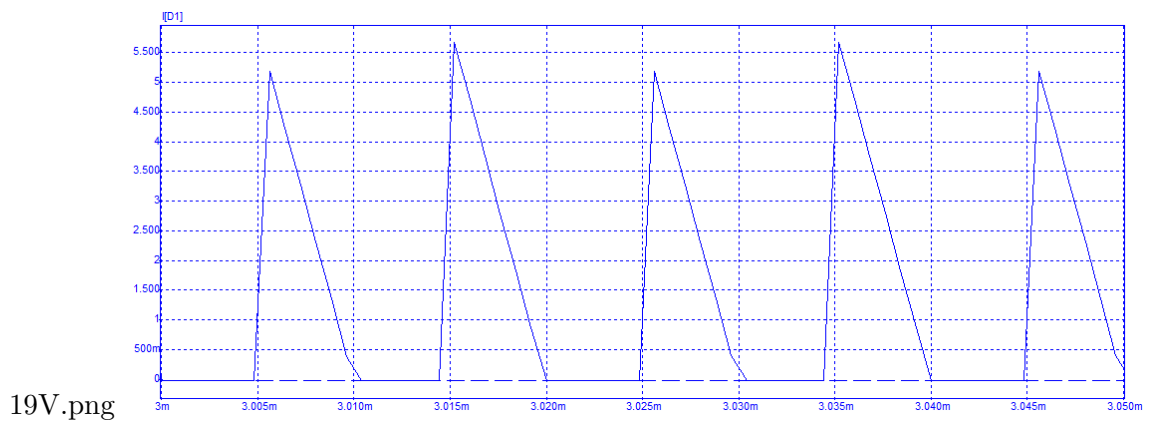


Figuur 3: Stroom door de diode


1.2 Schakeling 19V

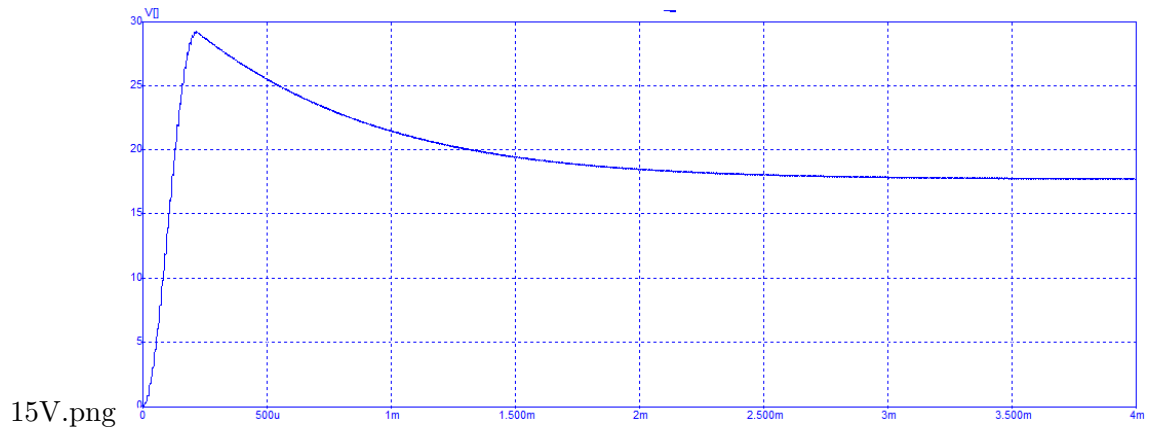

Figuur 4: Spanning aan de uitgang

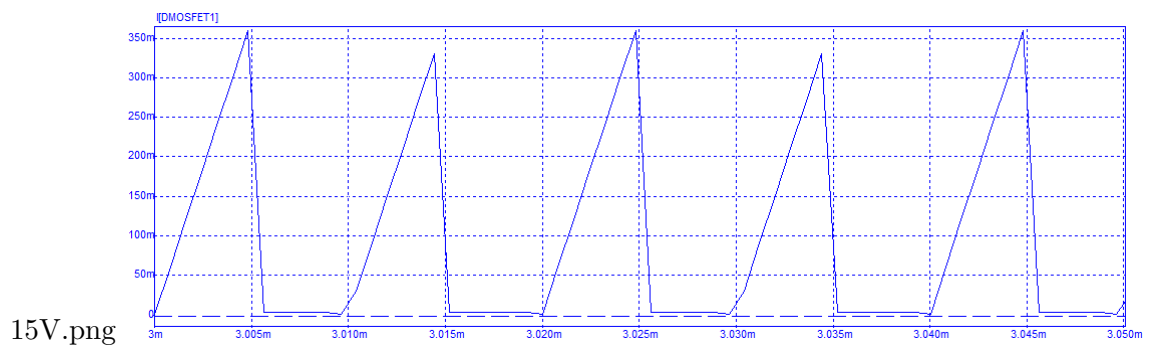


Figuur 5: Stroom door de Mosfet

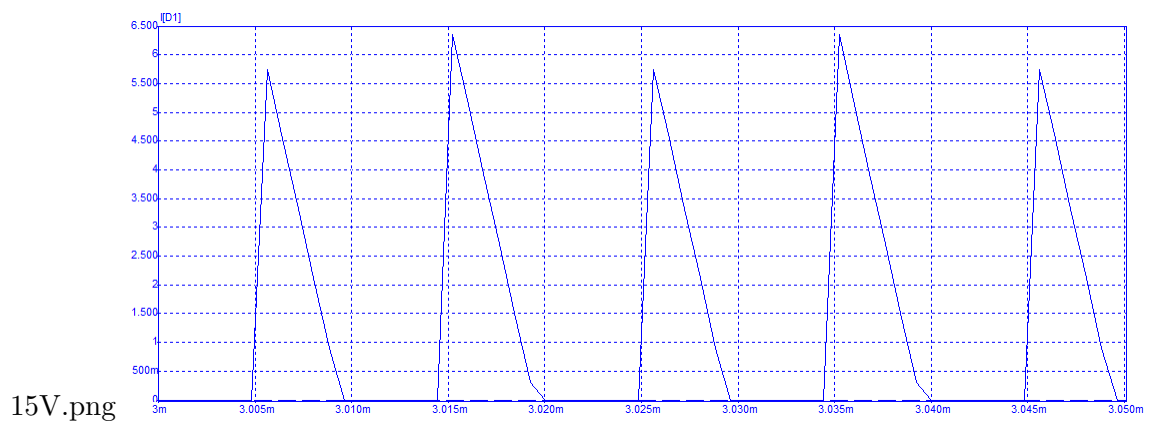


Figuur 6: Stroom door de diode


1.3 Schakeling 19V

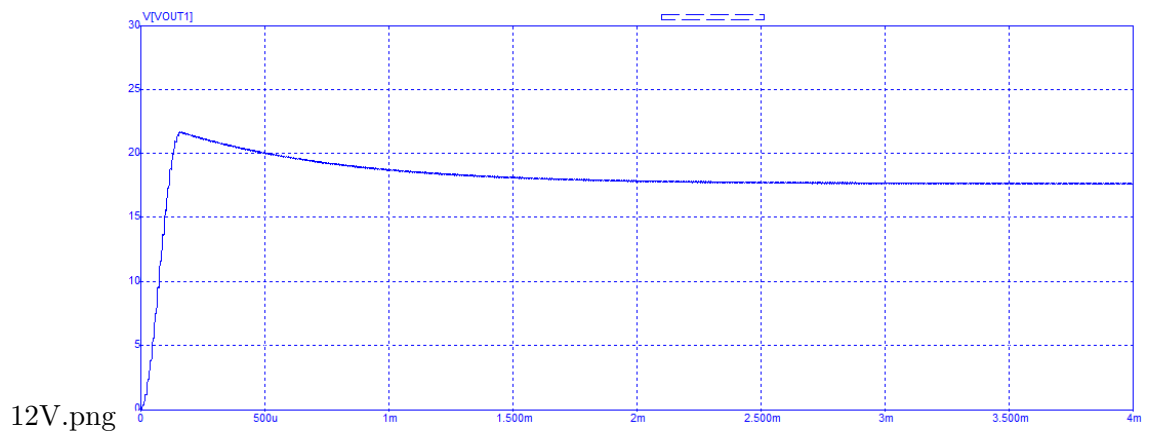

Figuur 7: Spanning aan de uitgang

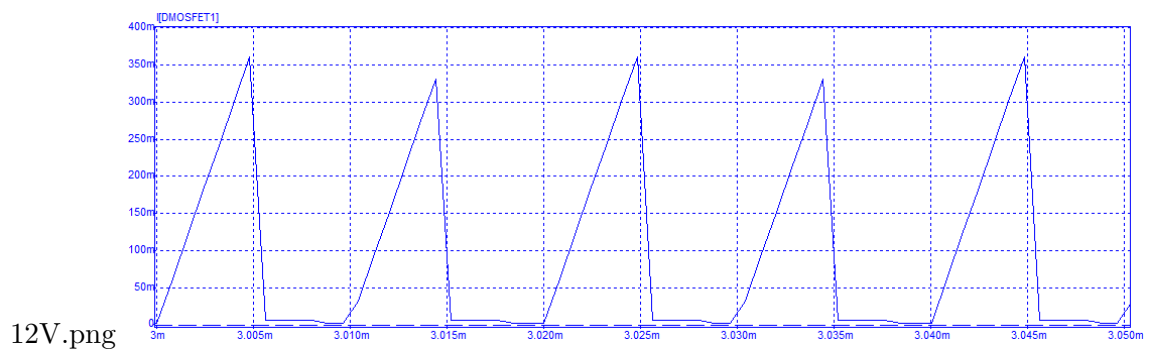

Figuur 8: Stroom door de Mosfet

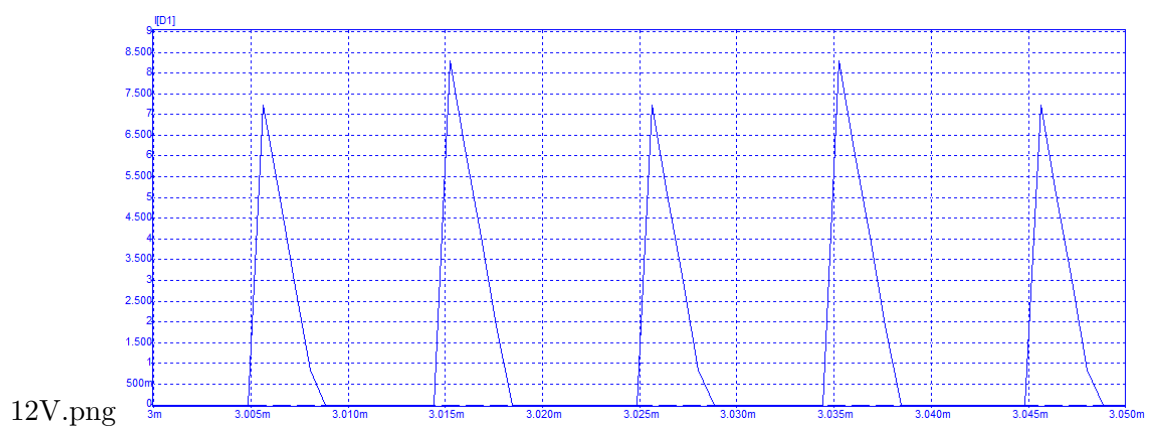

Figuur 9: Stroom door de diode